



Verilog设计初步



2.1 Verilog简介

2.2 Verilog模块的结构

2.3 Verilog语言的基本要素

2.4 Verilog基本描述语句

2.5 Verilog基本组合电路设计

2.6 Verilog基本时序电路设计



2.1 Verilog简介

1.Verilog的历史

- Verilog语言是1983年由GDA（Gateway Design Automation）公司的Phil Moorby首创
- Verilog于1995年成为IEEE标准Verilog-1995
- IEEE标准Verilog-2001获得通过




2.Verilog语言的特点

- 既适于可综合的电路设计，也可胜任电路与系统的仿真。
- 能在多个层次上对所设计的系统加以描述，从开关级、门级、寄存器传输级（RTL）到行为级。
- 内置各种基本逻辑门，如and、or、xor等。
- Verilog的行为描述语句类似于C语言，如if-else、case等。
- 提供了算术、逻辑、位操作等运算符。
- 易学易用，功能强，可满足各个层次设计人员的需要。



2.2 Verilog模块的结构

 

```
module aoi(a,b,c,d,f);  
input a,b,c,d;  
output f;  
  
assign f=~((a&b)|(~(c&d)));  
endmodule
```

描述端口

描述逻辑功能



```
module aoi(a,b,c,d,f);  
/* 模块名为aoi，端口列表a, b, c, d, f */  
input a,b,c,d;           //模块的输入端口为a, b, c, d  
output f;                //模块的输出端口为f  
  
assign f=~((a&b)|(~(c&d))); //逻辑功能描述  
endmodule
```

- Verilog程序是由模块构成的。每个模块的内容都嵌在module和endmodule两个关键字之间；每个模块实现特定的功能。
- 模块名一般跟文件名一致。
- 每个模块首先要进行端口定义，并说明输入和输出口（input、output或inout），然后对模块的功能进行定义。
- Verilog程序书写格式自由，一行可以写几个语句，一个语句也可以分多行写。
- 除了endmodule等少数语句外，每个语句的最后必须有分号。
- 可用 /*.....*/ 和 //.....对Verilog程序作注释。



1. 模块声明

模块声明包括模块名字，模块输入、输出端口列表。

模块定义格式如下：

```
module aoi(a,b,c,d,f);  
    input a,b,c,d;  
    output f;          //Verilog1995标准
```

```
module aoi(  
    input a,b,c,d,  
    output f  
);                    //Verilog2001标准
```



2. 端口 (Port) 定义

说明模块的输入输出端口类型

其格式为:

input 端口名1, 端口名2, 端口名n;
//输入端口

output 端口名1, 端口名2, 端口名n;
//输出端口

inout 端口名1, 端口名2, 端口名n;
//输入输出端口

多位端口定义:

output [width-1:0] 端口名1, 端口名2, 端口名n;



3. 信号类型声明

说明端口或内部用到的信号类型

格式:

```
module sample( q, a, b, sel, clk, resetn );  
    input    a, b, sel, clk, resetn;  
    output   q;  
    reg      q; // 输出端口类型定义  
    wire     c; // 模块内信号线的定义  
    .....  
endmodule
```

output reg q;

- 常用的信号类型有线网型（**wire**）、寄存器型（**reg**）、整数型（**integer**）等。
- 在设计文件中，输出端口可以声明为**reg**型，但输入和双向端口信号不能声明为**reg**型。（在仿真文件中，输入必须设成**reg**型）
- 如果信号的数据类型没有定义，则综合器将其默认为**wire**型。



4. 逻辑功能定义

Verilog模块中最核心的部分是逻辑功能定义。

定义逻辑功能的几种基本方法:

- ◆ 数据流描述: 用assign连续赋值语句定义
- ◆ 行为描述: 用always过程块定义
- ◆ 结构描述: 调用元件（元件例化）



(1) 数据流描述 (用**assign**连续赋值语句定义)

格式:

assign 变量名=表达式;

- 多用于组合逻辑电路的描述

(2) 行为描述 (用**always**过程块定义)

格式:

always @ (敏感信号表达式)

begin

//过程赋值

//if-else, case语句

//while, repeat, for循环语句

//task, function调用

end

- 既可以用来描述组合电路, 也可以描述时序电路



(3) 结构描述（调用元件（元件例化））

格式：

调用模块名 例化模块名 (
端口列表port_list
);

eg.

```
div u0(  
    .clk(clk0),  
    .clk1k(clk1),  
    .clk1hz(clk2)  
);
```

- 调用已有的电路单元或模块
- 类似于在电路图输入方式下调入图符号来完成设计
- 侧重于电路的结构描述

Verilog 模块的模板



```
module <顶层模块名> (<输入输出端口列表>);
    input  输入端口列表;           //输入端口声明
    output 输出端口列表;          //输出端口声明
    /*定义数据，信号的类型，函数声明*/
    wire 信号名;
    reg 信号名;
    //逻辑功能定义
    assign <结果信号名>=<表达式>;    //使用assign语句定义逻辑功能
    //用always块描述逻辑功能
    always @ (<敏感信号表达式>)
        begin
            //过程赋值
            //if-else, case语句
            //while, repeat, for循环语句
            //task, function调用
        end
    //调用其他模块
    <调用模块名module_name> <例化模块名> (<端口列表port_list>);
    //门元件例化
    门元件关键字 <例化门元件名> (<端口列表port_list>);
endmodule
```



2.3 Verilog语言的基本要素

1. 词法约定

(1)关键字

- 必须用小写

如: `module input wire always if else`

(2)标识符

- 可以由一组字母、数字、下划线“_”及符号“\$”组成;
- 第一个字符必须是字母或是“_”;
- 必须在英文输入法下输入, 且区分大小写。

(3)标识符注释

- 单行注释: 以“//”开始到本行结束;
- 多行注释: 以“/*”开始, 到“*/”结束。



2. 数据类型

(1) 常量

格式: **parameter N=8;** //整型常量定义

- 程序运行中其值不变的量
- 三种类型: 整型常量、实型常量、字符型常量



(2)变量

a、线网型变量

格式: **wire [3:0] a;**

- 输出值紧随输入变化而变化;

b、寄存器型变量

格式: **reg [3:0] q;**


- 表示抽象的数据存储单元;
- 只能在**always**和**initial**块语句中赋值, 若未被初始化, 值为未知值X。

在设计文件中给**reg**型变量赋初值方法:

reg [3:0] q=4'b0000;

或 **reg [3:0] q=4'd0;**


注：若仿真波形中信号值为X（红色的线），一般是未给reg型变量赋初值导致

 

```
module div(  
    input clk,  
    output clk1m, clk1k, clk1hz, clk05  
);  
    reg clk1m_r, clk1k_r=0, clk05_r=0, clk1hz_r=0;
```

解决办法：在设计文件中给相应reg型变量赋个初值
 
```
    reg clk1m_r=0, clk1k_r=0, clk05_r=0, clk1hz_r=0;
```





3. 常用运算符

- (1) 算术运算符 **+**加, **-**减, *****乘, **/**除, **%**取模
- (2) 赋值运算符 **=**阻塞赋值, **<=** 非阻塞赋值
- (3) 关系运算符 **>**, **<**, **>=**, **<=**, **==**等于, **!=**不等于
- (4) 逻辑运算符 **&&**逻辑与, **||**逻辑或, **!**逻辑非
- (5) 条件运算符 **? :** (eg. `max=(a>b)?a:b`)
- (6) 位运算符 **~**非, **|** 或, **&**与, **^**异或, **^~**同或
- (7) 移位运算符 **<<**左移, **>>**右移
- (8) 拼接运算符 **{ }** (eg. `c={a,b}`)

2.4 Verilog语言基本描述语句



1. 赋值语句

(1) 连续赋值语句

格式:

assign 变量名=表达式;

- 给线网型 (**wire**) 变量赋值, 不能给寄存器型 (**reg**) 变量赋值;
- 多用于组合逻辑电路的赋值;
- 只要右边表达式的值有变化, 就给左边变量重新赋值。

(2)过程赋值语句



- 分为阻塞赋值和非阻塞赋值两类：

阻塞赋值：“=”

例如：

begin

a=5;

b=a;

c=b;

end

顺序执行语句

结果：a=b=c=5

非阻塞赋值：“<=”

例如：

begin

a<=5;

b<=a;

c<=b;

end

并行执行语句

结果：a=5，b=a原来的值
c=b原来的值

- 只能给寄存器型（reg）变量赋值；
- 用于always和initial语句内赋值；
- 既可以用来描述组合电路，也可以描述时序电路。

2. 结构说明语句



(1) always 语句

格式:

```
always  @ (敏感事件列表)    或  always  @ (*)  
  begin  
    //过程赋值  
    //if-else, case语句  
    //while, repeat, for循环语句  
    //task, function调用  
  end
```

- 既可以描述组合电路，也可以描述时序电路；
- **always**块中的输出必须是reg类型；
- 一个模块可以有多个**always**说明语句；
- 不能在多个**always**语句中给同一个信号赋值；



- 满足 **always @**后的敏感事件列表条件时执行;
- 敏感事件可以是电平触发, 也可以是边沿触发;
(上升沿: **posedge** 下降沿: **negedge**)
eg. always @ (sel,a,b) always @ (posedge clk)
- 一个**always**语句中不可以同时包含电平触发和边沿触发;
eg. always @ (rst or posedge clk) 错误!!!
- 敏感事件不可以是同一个时钟信号的两个边沿触发;
eg. always @ (posedge clk or negedge clk) 错误!!!
- **always**语句在设计文件中不能没有敏感事件, 如果任何情况都运行的话, 就加**@ (*)** ;
在仿真文件中**always**后面可以没有敏感事件列表。



(2)initial语句

格式:

initial

begin

.....

end

- 程序一开始就执行，只执行一次；
- 主要用于初始化和波形生成。



3. 条件语句

根据某个条件来确定是否执行其后的语句

(1)if-else语句

格式:

if (条件表达式1)

语句1;

else if (条件表达式2)

语句2;

.....

else

语句m;



(2)case语句

格式:

case (条件表达式)

分支1: 语句1;

分支2: 语句2;

.....

default: 语句m;

endcase

default: 包含前面分支1、分支2.....未指定的所有值



4. 循环语句

用来控制执行语句的执行次数

(1)for语句

格式:

```
for (i=0; i<=3;i++)
```

```
语句;
```

(2)while语句

格式:

```
while (条件表达式)
```

```
语句;
```



(3)repeat语句

格式:

repeat (循环次数)
语句;

(4)forever语句

格式:

forever
语句;

- 常用于产生周期性波形，不能独立写在程序中，必须写在initial块中。



2.5 Verilog基本组合电路设计

【例1】 三人表决电路的Verilog描述

```
module vote(a,b,c,f);           //模块名与端口列表
    input a,b,c;                //模块的输入端口
    output f;                    //模块的输出端口
    wire a,b,c,f;               //定义信号的数据类型


    assign f=(a&b)|(a&c)|(b&c);  //逻辑功能描述
endmodule
```



【例2】4位二进制加法器的Verilog描述

```
module adder4(a,b,cin,s,co);  
    input[3:0] a,b;  
    input cin;  
    output[3:0] s;  
    output co;  
  
    assign {co,s}=a+b+cin;    //逻辑功能定义  
endmodule
```

综合（RTL级）

 


4位二进制加法器RTL级综合结果

模块的测试仿真




1.编写测试仿真文件

测试仿真文件也称Test Bench程序，用来定义待仿真模块中输入信号的值

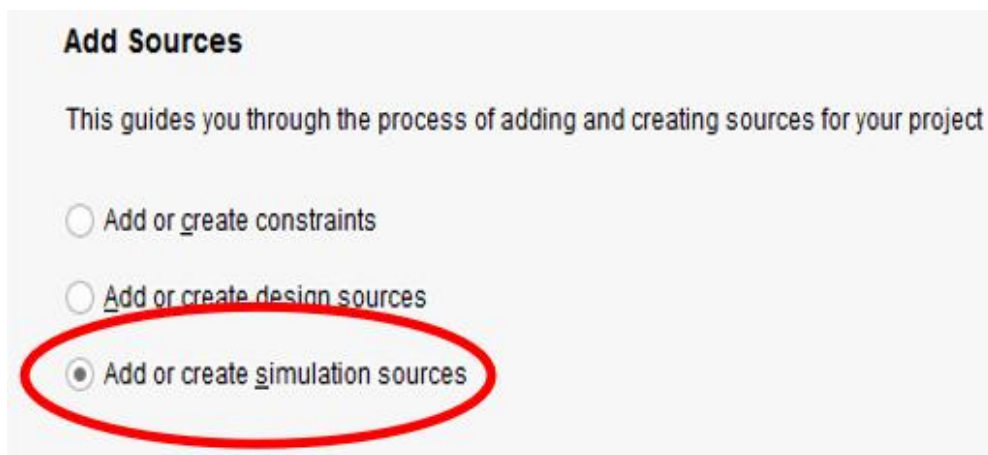

2.运行仿真，产生仿真波形

测试仿真文件中的过程块

 

所有的过程块都在0时刻同时启动；它们是并行的，在模块中不分前后。

- initial块只执行一次。
- always块只要符合触发条件可以循环执行。

4位二进制加法器的Test Bench测试仿真文件



```
`timescale 1ns / 1ps
module adder4_simu;
    reg [3:0] a,b;
    reg cin;
    wire [3:0] s;
    wire co;
    adder4 u0(           //例化被测试模块
        .a(a), .b(b), .cin(cin), .s(s), .co(co)
    );
    initial
    begin                //激励波形描述
        a=4'b0000; b=4'b0000; cin=1'b0;
        #100 a=4'b0011; b=4'b0100; cin=1'b0;
        //或 #100 a=4'd3; b=4'd4; cin=1'b0;
        #100 a=4'b0011; b=4'b0100; cin=1'b1;
        #100 a=4'b1001; b=4'b0110; cin=1'b0;
        #100 a=4'b1001; b=4'b0110; cin=1'b1;
    end
endmodule
```

测试仿真模块说明:

- ▲ `timescale 编译器指令在模块说明外部出现;
- ▲ 测试模块只有模块名字, 没有端口列表;
- ▲ 输入信号(激励信号)必须定义为reg型, 以保持信号值;
- ▲ 输出信号(显示信号)必须定义为wire型;
- ▲ 一般用initial、always过程块定义激励信号波形。



仿真波形

initial

begin //激励波形描述

a=4'b0000; b=4'b0000; cin=1'b0;

#100 a=4'b0011; b=4'b0100; cin=1'b0;


//或 #100 a=4'd3; b=4'd4; cin=1'b0;

#100 a=4'b0011; b=4'b0100; cin=1'b1;

#100 a=4'b1001; b=4'b0110; cin=1'b0;

#100 a=4'b1001; b=4'b0110; cin=1'b1;

end

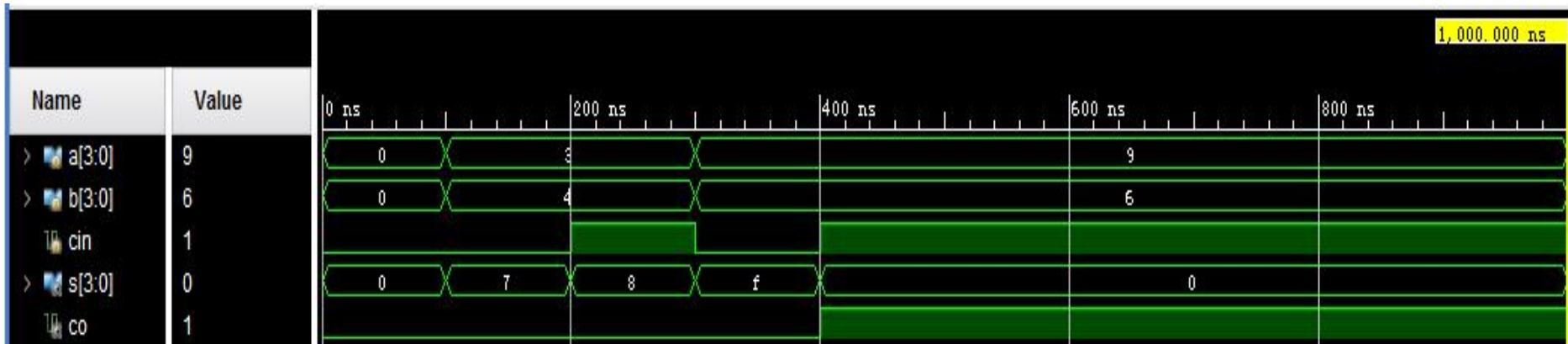



2.6 Verilog基本时序电路设计

【例3】 基本D触发器的Verilog描述

```
module dff(clk,d,q);  
    input clk,d;  
    output reg q;  
  
    always @(posedge clk)  
        begin  
            q<=d;  
        end  
endmodule
```

【例4】带同步清0/同步置1（低电平有效）的D触发器



```
module dff_syn(clk,d,prn,clrn,q,qn);  
    input clk,d,prn,clrn;  
    output reg q,qn;  
    always @(posedge clk)  
    begin  
        if(!clrn)                                //同步清0，低电平有效  
        begin  
            q<=1'b0;  
            qn<=1'b1;  
        end  
        else if(!prn)                             //同步置1，低电平有效  
        begin  
            q<=1'b1;  
            qn<=1'b0;  
        end  
        else  
        begin  
            q<=d;  
            qn<=~d;  
        end  
    end  
endmodule
```

【例5】 带异步清0/异步置1（低电平有效）的D触发器




```
module dff_asyn(clk,d,prn,clrn,q,qn);  
    input clk,d,prn,clrn;  
    output reg q,qn;  
    always @(posedge clk or negedge prn or negedge clrn)  
    begin  
        if(!clrn)           //异步清0，低电平有效  
            begin  
                q<=1'b0;  
                qn<=1'b1;  
            end  
        else if(!prn)       //异步置1，低电平有效  
            begin  
                q<=1'b1;  
                qn<=1'b0;  
            end  
        else  
            begin  
                q<=d;  
                qn<=~d;  
            end  
        end  
    end  
endmodule
```



【例6】 4位二进制计数器

```
module count4(clk,clrn,qout);  
    input clk,clrn;  
    output reg[3:0] qout;  
  
    always @(posedge clk)  
    begin  
        if(!clrn)                //同步复位  
            qout<=0;  
        else  
            qout<=qout+1;        //计数  
        end  
    endmodule
```

综合（RTL级）

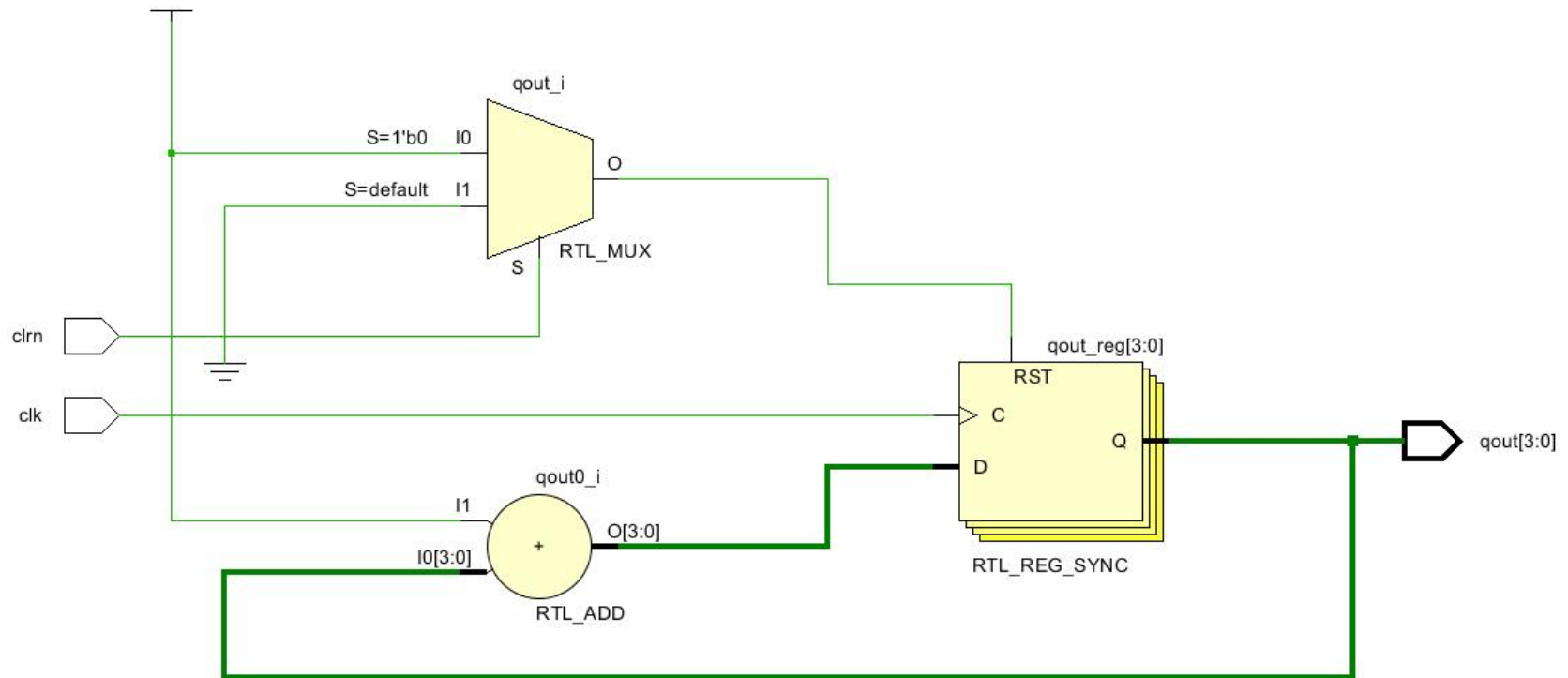

4位二进制加法计数器RTL级综合视图

4位二进制计数器的Test Bench测试仿真文件



```
`timescale 1ns / 1ps
module count4_simu;
    reg clk,clrn;
    wire [3:0] qout;
    count4 u0 (           //例化被测试模块
        .clk(clk), .clrn(clrn), .qout(qout)
    );
    initial
        begin
            clk=1'b0;
            clrn=1'b0;
            #100 clrn=1'b1;
        end
    parameter period_clk=20; //定义时钟周期为20ns
    always
        begin
            #(period_clk/2) clk=~clk;
        end
endmodule
```


测试仿真模块说明:

- ▲ `timescale 编译器指令在模块说明外部出现;
- ▲ 测试模块只有模块名字, 没有端口列表;
- ▲ 输入信号(激励信号)必须定义为reg型, 以保持信号值;
- ▲ 输出信号(显示信号)必须定义为wire型;
- ▲ 用always过程块描述所需的时钟波形。

仿真波形


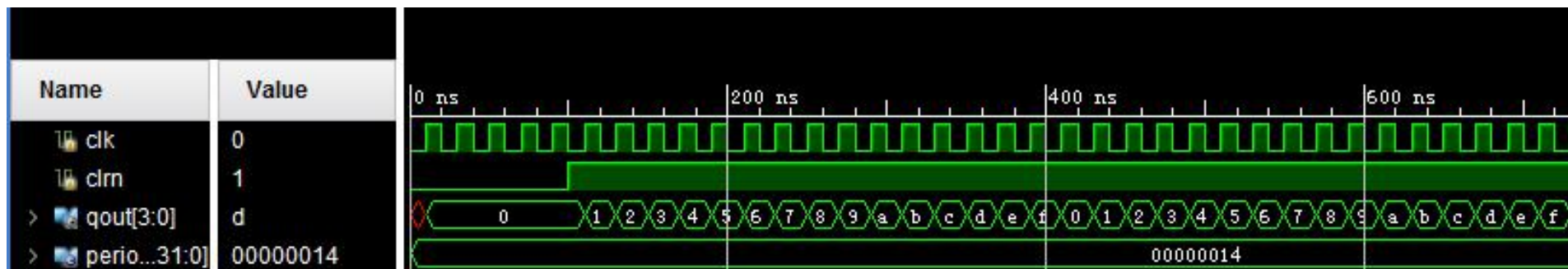
```
initial
begin
    clk=1'b0;
    clrn=1'b0;
    #100 clrn=1'b1;
end
parameter period_clk=20; //定义时钟周期为20ns
always
begin
    #(period_clk/2) clk=~clk;
end
```





练习：

- 1.将自己**班号**的后4位数字显示在**EGO1**板左边的4个数码管上；
- 2.将自己**学号**的后4位数字显示在**EGO1**板右边的4个数码管上。

(注：数码管采用动态显示原理，且左边4个和右边4个独立工作)

- (1) 固定显示学号；
- (2) 开关控制输入任意学号；
- (3) 每次输入一位学号，输入后学号的其他位依次左移。

.....